

CIRCUITI LOGICI

CONSIDERANDO LA SEGUENTE FUNZIONE LOGICA

$$m(a,b,c,d) = (\bar{a}b\bar{c}d + ab\bar{c}\bar{d}) \cdot \bar{a}\bar{b} + b\bar{c} \cdot (a\bar{b}c\bar{d} + ab\bar{c}d)$$

IL CORRISPONDENTE CIRCUITO LOGICO È

